

基于 Telescopic 结构的单级全差分 OTA 设计

樊子辰 电子工程系 2015011065

刘居正 物理系 2015012144

谭淞耀 微纳电子系 2015011065

指导教师：池保勇

2018 年 6 月 29 日

电路结构

主体放大电路

Telescopic 结构。Telescopic 是单级高增益的 OTA 结构，该结构增益高，噪声小，而且仅引入一个极点，具有优秀的频响特性。但是该结构的主要缺点在于输出摆幅较小，因此为了降低动态范围，需要尽量压缩晶体管的过驱动电压。与两级 OTA 相比，telescopic 的支路较少，消耗的功率更小。而且只引入一个极点，频响特性很好，增益带宽积较高，无需引入补偿电容。采用折叠 cascade 结构虽然可以增大输出摆幅，但是增幅不明显，而且噪声会增大，对于动态范围的改善也并没有显著的帮助。故综合上述原因，采取 telescopic 结构作为完成这次 project 的 OTA 结构。

偏置电路：

直流工作点的偏置采用简单电流镜结构，偏置电流镜采用长沟道晶体管，达到比较精准的电流镜像，而 cascade 晶体管的偏置电压则由内部的 M_{1B} 和 M_{2B} 两个晶体管产生，其中 M_{1B} 工作在线性区。

共模反馈电路：

采用基本共模反馈电路结构，稳定输出共模电压，具体电压根据仿真结果计算确定，从而最大化输出摆幅。

设计流程与参数计算

设计流程

本次设计从动态误差以及建立时间的角度出发，由此计算出所需要的单位增益带宽和所需要的晶体管跨导。接下来，根据动态范围的要求，再依据 Telescopic 结构，我们设定 g_m/I_D 的值为 5-15 之间（对应于晶体管的过驱动电压为 0.13V-0.4V 之间），通过已经获得的可计算出对于需要的支路电流。根据支路电流，就可以计算出电流镜中输入电流源所需的电流对应的各晶体管的宽度。而根据 $\frac{g_m}{I_D} \sim \frac{I_D}{W}$ 的图形则可以根据电流和晶体管跨导求出各晶体管的宽度

接下来，根据静态误差计算出所需要的环路增益以及开环增益，从而确定所需要的晶体管长度

至此，已经完成了对三个设计要求的满足。而关于噪声，如果完成上述设计后，如果仿真结果表明噪声过大，则采用更大的晶体管重新迭代设计，直到满足设计要求为止。

参数计算（预计算）

首先根据动态误差和建立时间确定单位增益带宽，根据公式：

$$v_{out}(t) = -\frac{C_s}{C_f} V_{step} \frac{T_0}{T_0 + 1} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

可以得到，当动态误差要求为 0.05%，建立时间要求为 10ns 时， $\tau = 1.31ns = \frac{1}{\omega_c}$ 。由此可以得到 $\omega_c = 760Mrad/s$

由

$$\omega_c \cong \frac{\beta G_m}{C_{L,tot}}$$

可以得到

$$G_m = \frac{\omega_c C_{L,tot}}{\beta} = g_{m1}$$

其中 $C_{L,tot} = C_L + (1 - \beta)C_f \approx 3.3\text{pf}$, $\beta = \frac{C_f}{C_s + C_f + C_{gg1}} = 0.3125$, ($C_{gg} = 400\text{fF}$)

这样就可以得到 $G_m = 10\text{mS}$ 。在这里我们不妨假设的 $\frac{g_m}{I_D} = 10$ ，可以计算出晶体

管静态工作电流为 $I_D = 1\text{mA}$ 。进一步，我们会选取不同的 g_m/I_D 进行仿真验

证，对于所需要的 $\frac{g_m}{I_D} \sim \frac{I_D}{W}$ 关系如下表格所示：

对于 NMOS，我们有：

L/um	Id/W(gm/id=10)	Id/W(gm/id=15)
0.4	9.167421	3.356802
0.45	7.972992	2.902555
0.5	7.054661	2.552415
0.55	6.323377	2.275296
0.6	5.727374	2.051101
0.65	5.232433	1.867454
0.7	4.815005	1.71341
0.75	4.458337	1.582443
0.8	4.150174	1.469794
0.85	3.88134	1.371916


对于 PMOS，我们有：

L/ μm	$I_d/W(\text{gm}/i_d=5)$	$I_d/W(\text{gm}/i_d=10)$	$I_d/W(\text{gm}/i_d=15)$
0.7	6.392381	1.453017	0.361919
0.75	5.858027	1.325071	0.330752
0.8	5.407195	1.218678	0.304304
0.85	5.021578	1.128242	0.281858
0.9	4.687877	1.050402	0.262569
0.95	4.396193	0.982681	0.245732
1	4.139005	0.923215	0.230909
1.05	3.910495	0.870573	0.217761
1.1	3.706087	0.823641	0.206019
1.15	3.522136	0.781531	0.195742


接下来需要计算各晶体管的长度。首先用 Hspice 绘制出 nmos'和 pmos 晶体管的本质增益关于晶体管沟道长度 L 以及源漏电压 V_{DS} 之间的关系曲线，如下图所示：

$g_m r_0 - V_{ds}$ 与 L 的关系图像：

NMOS:

 

PMOS:

 

根据静态误差要求 $\varepsilon_s = \frac{1}{T_0 + 1} < 0.1\%$, 可以得到 $T_0 > 1000$ 。

由


$$T_0 = \beta a_{v0}$$

$$a_{v0} = g_{m1,2}(g_{m3A}r_{03A}r_{03} || g_{m1A}r_{01A}r_{01}) \approx \frac{1}{2}(g_m r_0)^2$$

晶体管参数表格如下:

波特图仿真

最后仿真得到的波特图如下：

 


其中仿真得到开环增益为 1481，单位增益带宽 $f_c = 124.13\text{MHz}$ ，相位裕度为 $83.13^\circ > 72^\circ$ ，较好的满足了稳定性要求。

在仿真迭代过程中，因为是单级 OTA，虽然有两个极点，但因为副极点距离主极点非常远，可以看做单极点系统。相位裕度接近于 90° ，系统基本都处于稳定的状态。对于开环增益，可以通过提升晶体管 V_{ds} ，加大晶体管沟道长度 L 的方式，提升开环增益。而对于单位增益带宽，可以通过更改外接电容 C_s ， C_f 的方式，或者通过减小晶体管尺寸（从而减小寄生电容的影响）的方式，提升单位增益带宽。从而减小在电路的阶跃响应仿真中的建立时间，以达到要求。

电路瞬态响应仿真

V_{od}, V_{id}, I_{od} 仿真结果

V_{od}, V_{id}, I_{od} 仿真结果如下：

 

可见 V_{oc} 一直保持着稳定的值不变（稳定与设定值 1.45V 左右），说明共模反馈机制工作正常。在仿真迭代的过程中，如果共模输出电压不稳定，可能是由于共模反馈所用的 g_m 过小导致，将共模反馈系数 g_m 调大，即可稳定共模输出电压。


阶跃响应仿真，动态误差分析

阶跃响应仿真和动态误差仿真如下：

从阶跃响应仿真可以看出，因为晶体管尺寸较大，寄生电容以及外接电容 C_s 等较大，导致压摆效应较为严重。总体来说，设定的差分输入为摆幅的一半（0.85V），输出正好为最大摆幅（1.7V）的时候，静态误差为 0.1%，符合要求，而动态误差小于 0.5% 的时间为 $9.68\mu s < 10\mu s$ ，符合要求。在仿真迭代的过程中，静态误差与开环增益有关，理论上开环增益达到 1000，即可使得静态误差小于 0.1%。然而在实际仿真中，需要开环增益大于 1000。我分析的原因是

 
1. 在计算公式 $\epsilon_s = \frac{1}{T_0 + 1}$ 时采用了近似
2. 我们设定的输出摆幅是直流仿真中增益下降 30% 的输出电压设定的，然而 30% 这个值也只是书本中的数据，可能到了摆幅边缘已经有了部分非线性的成分，导致 ϵ_s 不等于 $\frac{1}{T_0 + 1}$ 。

而建立时间与单位增益带宽呈现一定的负相关特性，即单位增益带宽越高，建立时间越短。通过增加单位增益带宽的方式，可以减小建立时间，使得符合要求。



噪声与输出动态范围仿真


仿真结果如下：

 

输出动态范围为输出摆幅与输出噪声的比值，从仿真结果看输出动态范围为 $86.16\text{dB} > 86\text{dB}$ ，符合课程设计要求。其中仿真时设定 $V_{\text{odmax}}=1.7\text{V}$ 为输出最大半差分电压，是在 DC 仿真中得到的输出范围值。在仿真迭代中发现，可以通过增大输出摆幅和减小输出噪声的方式来增大动态范围。其中增大输出摆幅的方式在下一节中详细给出，而减小输出噪声，可以通过增大晶体管尺寸的方法。晶体管尺寸增大，可以使得噪声减小。

输出范围仿真

仿真结果如下：

 

从图上得到单边摆幅为 1.7V，虽然动态范围达到要求，但这样的摆幅数据依然较低，这也是目前的瓶颈之一。关于摆幅的推导：考虑单端电压，在 telescopic 结构中，输出电压最大值为

$$V_{o|max}=V_{DD}-|V_{ov3,4}|-|V_{ov3A,4A}|$$

最小值为

$$V_{o|min}=V_{BB2}-V_{tn1A,2A}$$

并且有

$$V_{in,CM}-V_{tn1,2}\leq V_{BB2}-V_{GS1A,2A} \Rightarrow V_{BB2|min}=V_{in,CM}-V_{in1,2}+V_{GS1A,2A}$$

得到 V_{BB2} 取值的最小值，它与输入共模有关，而输入共模满足

$$V_{DS0}=V_{in,CM}-V_{GS1,2}-V_{SS}\geq V_{ov0}\Rightarrow V_{in,CM|min}=V_{GS1,2}+V_{ov0}+V_{SS}$$

得到输入共模最小值。因此，单边输出的最小值为

$$V_{o|min}=V_{BB2}-V_{tn1A,2A}=V_{SS}+V_{ov0}+V_{ov1,2}+V_{ov1A,2A}$$

那么差分输出摆幅峰峰值为 $V_{odpp,max}=4\times\min(V_{o|max}-V_{OC}, V_{OC}-V_{o|min})\leq 2\times(V_{DD}-V_{SS}-|V_{ov3,4}|-|V_{ov3A,4A}|-V_{ov0}-V_{ov1,2}-V_{ov1A,2A})\approx 2\times(V_{DD}-V_{SS}-5V_{ov})$

取等号的时候只有 $V_{OC} = \frac{V_{o|max}+V_{o|min}}{2}$ ，对输出共模要求很高。

然而现在的仿真结果，有 $V_{ovm0} = 0.105V, V_{ovm1} = 0.111V, V_{ovm1a} =$

$0.103V, V_{ovm3} = 0.196V, V_{ovm3a} = 0.183V, V_{bb2} = 1.1083V, V_{oc} = 0.14582V$ ，按

照正常计算输出摆幅应该不止 1.7V，而现在按照增益下降 30%所得到的输出摆幅为 1.7V，这是由于什么原因导致还并不清楚。

提升输出摆幅的方式主要有降低相关晶体管的过驱动电压，可以通过增大晶体管的宽度 W 来实现，另外还要保证 V_{bb2} 和 V_{oc} 的值处于使得输出摆幅最大的要求值。其中 V_{oc} 可以通过调节共模反馈的 V_{ref} 实现，而 V_{bb2} 可以通过调节偏置管的宽长比例实现。

整体功耗





OTA 功耗如下：

element	0:vdd
volts	3.0000
current	-9.6482m
power	28.9446m


功耗为 28.9446mW。

工艺角仿真

slow:

  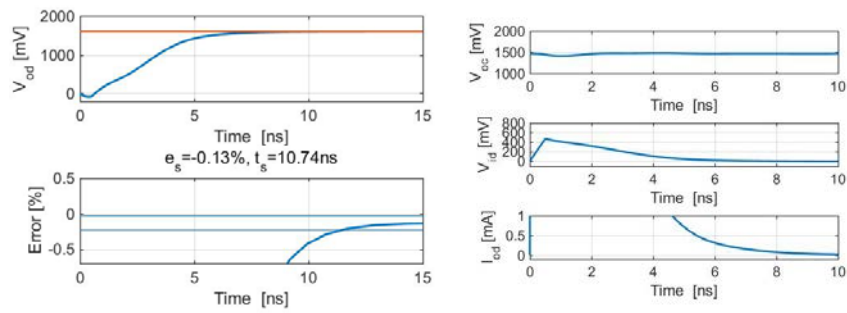 

fast:

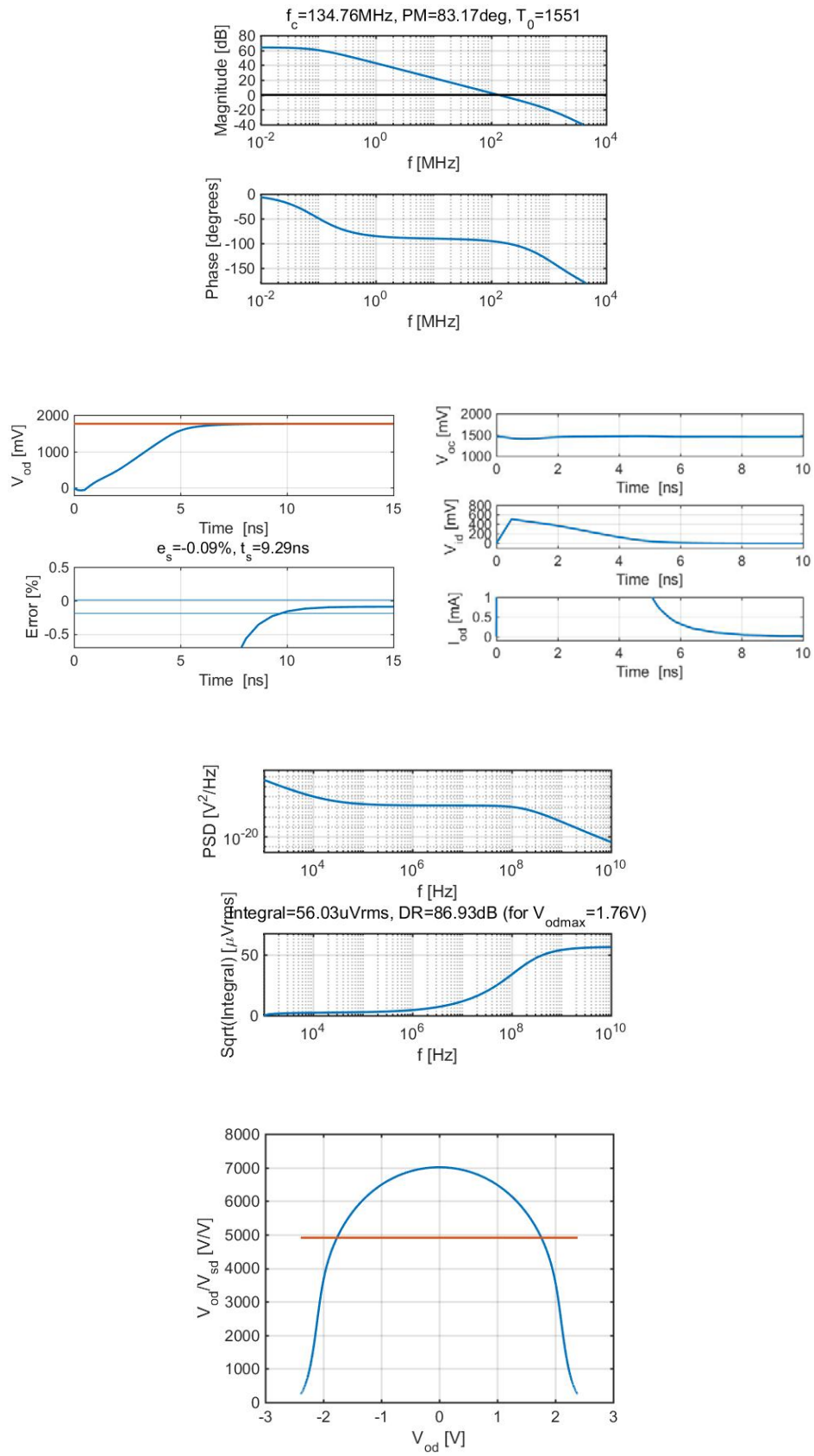

从仿真结果可以看出，slow 的部分数据不满足要求，fast 均满足要求。

结论

通过本次大作业的学习，我们运用课堂中学到的方法，设计了一个全差分 OTA 结构，我们采用 Telescopic 结构，最终实现的 OTA 性能如下：

Parameter	Specification
Technology	0.35um CMOS, Nominal Corner
Operating Temperature	25°C
V _{DD}	3V
Power Dissipation	28.94mW
C _L	2p
C _s	8.5p
C _f	4.25p
Current Mirror Ratios	20
CMFB Circuit	Ideal
Dynamic Range	86.16dB
Settling Time	9.68ns
Static Settling Error	0.1%

通过这次大作业的学习，让我们进一步熟悉了模拟集成电路的设计方法，为我们今后设计模拟集成电路打下了基础。也让我们学会了要静下心来分析每一次迭代出的电路结构，还有什么缺陷，可以如何修改。一遍遍的迭代，最后得到较为理想的结果。